



Indicador de Fusível Queimado (IP215)

Escrito por Newton C. Braga

Tanto um LED como uma lâmpada neon podem ser usados para indicar quando o fusível de uma instalação ou aparelho está queimado. No primeiro circuito é utilizada uma lâmpada neon e ele é válido tanto para a rede de 110 V como 220 V. O segundo é para circuitos de baixa tensão quando então usamos um LED como indicador. O valor de R depende do resistor, sendo os valores maiores para correntes menores.

