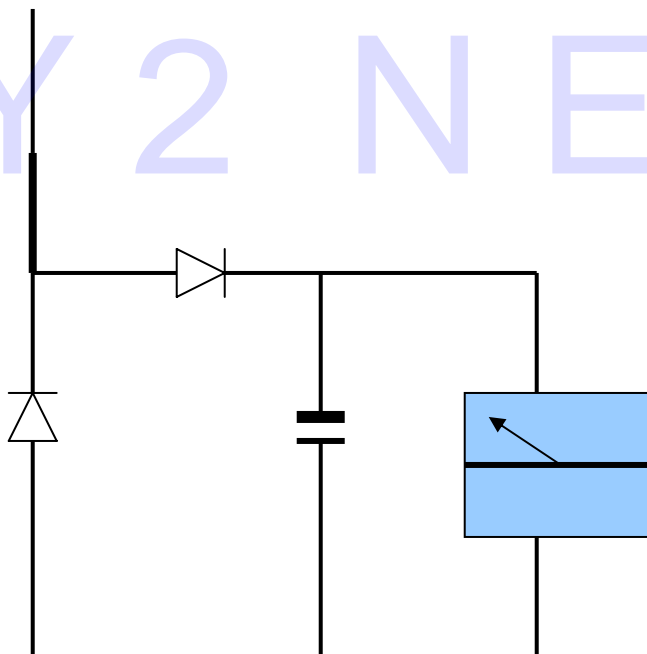


**SIMPLES MEDIDOR DE CAMPO DE BANDA LARGA**  
**MONITORE SUA TRANSMISSÃO**

P Y 2 N E



- 2 DIODOS OA 85 GERMÂNIO
- 1 CAPACITOR CERÂMICO 0.1 MFD X 15 VOLTS
- 1 AMPERÍMETRO DE 0 A 200 MICROAMPÉRES OU MENOR ( V. U. )
- 2 CAIXA PLÁSTICA
- 1 ANTENA TELESCÓPICA PARA RADIO PORTÁTIL.