

Verifique Seu Consumo

BYTES

Este é circuito utilizado para a verificação do consumo de energia de eletrodomésticos comuns.

Os diodos usados devem ter tensão inversa de pico de acordo com a rede e corrente de acordo com a carga máxima medida.

O circuito indicado com diodos 1N4004 serve para cargas até 200 watts.

Para cargas maiores devem ser usados diodos de maior capacidade de corrente.

