

MICROFONES DE ELETRETO

Nos dois diagramas temos as ligações dos microfones mais comuns de eletreto. No primeiro caso, o resistor tem seu valor determinado pela tensão de alimentação e o capacitor pelas características da etapa amplificadora. No segundo caso, o capacitor pode ter valores entre 220 nF e 10 μ F, tipicamente.

Newton C. Braga
REVISTA SABER
ELETRÔNICA

