

# LIMITADOR DE RUÍDO PARA FONES

Na recepção de ondas curtas ou de estações com alto nível de ruídos este circuito é excelente. O potenciômetro P1 ajusta o nível de áudio. O fone pode ser de baixa impedância se a saída do receptor for de baixa impedância. Para receptores com saída de alta impedância, deve-se aumentar o valor de R1 e R2 para 220R e P1 deve ser de 1k.

Newton C. Braga  
REVISTA SABER  
ELETRÔNICA

