

OSCILADOR PARA PRATICAR TELEGRAFIA

Este oscilador produz um sinal agradável entre as frequências de 400Hz e aproximadamente 5kHz. O ajuste de frequência é feito em P1 e esta faixa pode ser sensivelmente alterada pela troca de valor de C1. O manipulador em lugar de ser intercalado entre a fonte de alimentação e o circuito também pode ser ligado em série com o pontenciômetro P1.

