

## PRÉ PARA MICROFONE

Este pré-amplificador funciona com microfones de alta impedância entregando um sinal de saída em impedância de 50k aproximadamente. O transistor de efeito de campo pode ser qualquer equivalente do MPF102 na sua falta.

Newton C. Braga  
REVISTA SABER  
ELETRÔNICA

